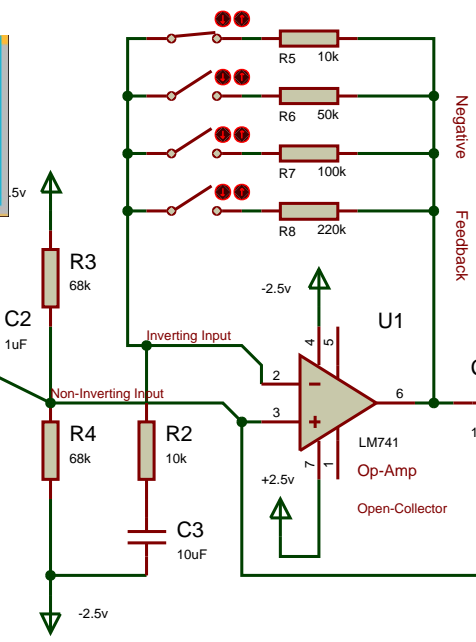


(Audio 30mv)

(Audio 1v)

Table 1: Negative Feedback Variation

Resistor	Gain
R5 = 10k	1 x
R6 = 50K	3 x
R7 = 100K	6 x
R8 = 220k	12 x



Audio Amplification

